SIEMENS SCHMALFILM TECHNIK

Delivery or duplication of this document, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a Patent or the registration of a Utility Model.

Änderungen am 5-W-Verstärker S27533-Al-Al zum Projektor "3008" A27533-A1-A-\*-99

5 S.

5.1

1. Allgemeines.

2. Mithören bei Magnetton-Aufnahme.

3. Entrauschen des Plattenspieler-Einganges.

4. Neuer Magnetkopf.

5. Magnetisches Mischen.

6. Verstärkerknöpfe.

7. Berichtigung.

### 1. Allgemeines

- 1.1. Am 5-W-Verstärker wurden verschiedene Anderungen durchgeführt, die zum Teil Verbesserungen darstellen und nachträglich in bereits gelieferte Verstärker im Rahmen des
  Service eingebaut werden können, zum Teil durch den Wechsel von Bauteilen, wie z. B. Magnetköpfe, aus Anpassungsgründen notwendig geworden sind.
- 1.2. Die Änderungen gelten sinngemäß auch für den Wiedergabe-Verstärker S27533-Al-A2.
- 1.3. Die Anderungen sind in den Technischen Informationen

A27533-A1-A2-O-99, Ausgabe 1, A27533-A1-A5-O-99, Ausgabe 1, A27533-A1-A5-O-99, Ausgabe 1,

noch nicht berücksichtigt. Es empfiehlt sich, in diesen Unterlagen mit Farbstift Vermerke zu machen.

vveirergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugeständen. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für der Fall der Patenterfeilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

NK Tag Name	
Bearb. 25.69 (200)	4.0
SIEMENS A	AG
(c) by Siemens download von www.olafs-16mm-kino.de	

5.2

- 2. Mithören bei Magnetton-Aufnahme
- 2.1. Soll der Verstärker das Mithören bei der MagnettonAufnahme ermöglichen, so ist an der Magnetton-Aufnahmestufe zwischen den Steckkontakten 6 und 7 (Meßstelle 44)
  am Anschluß der Leitung 22 br/ws) ein Widerstand R 711,
  39 Ohm, UBT 10 %, der Firma Deutsche Vitrohm einzulöten.
- 2.2. Bei Mikrofonaufnahmen kann dann zur Vermeidung akustischer Rückkopplung ein nicht beschalteter Lautsprecherstecker in die Lautsprecherbuchse (Bu 41, 以 5 Ohm) gesteckt werden.
- 2.3. Diese Anderung ist bereits bei Projektoren ab Fabr.-Nr. 800501 (August 1967) ab Werk berücksichtigt.
- 3. Entrauschen des Plattenspieler-Einganges

Durch Andern der Eingangsempfindlichkeit von ≤ 50 mV auf 100 bis 150 mV wird eine Übersteuerung der Eingangsstufe und damit verbundenes Rauschen vermieden.

- 3.1. Widerstand R 109 andert sich von 68 kOhm in 470 kOhm.
- 3.2. Widerstand R 108 von 220 kOhm entfällt. Leitung 20 von Buchse Bu 12 (p.u.-Eingang) mit Kondensator C 105 Pluspol verbinden.
- 3.3. Widerstand R 110 ändert sich von 33 kOhm in 220 kOhm.
- 3.4. Kondensator Cl07, 100  $\mu F$ , entfällt.
- 3.5. Bei Projektoren ab Fabr. Rr. 800501 (August 1967) sind diese Anderungen bereits ab Werk berücksichtigt.
- 4. Neuer Magnetkopf


Um der Liefersituation bei Magnetköpfen für die 8 mm-Filmabtastung gerecht zu werden, war es erforderlich, Magnetköpfe verschiedener Hersteller zu verwenden, die jedoch in ihren Abmaßen und in ihren elektrischen Werten voneinander abweichen. Auf die Besonderheiten beim Auswechseln eines Magnetkopfes wird im folgenden hingewiesen.

Aus Kostengründen und Gründen der einfachen Lagerhaltung soll als Ersatzmagnetkopf in jedem Falle der Magnetkopf V27319-B9999-C7 verwendet werden. Der Magnetkopf entspricht in seinem Aufbau Skizze 1. Wird durch den neuen Magnetkopf ein abgeschliffener Magnetkopf V27319-B9999-C6 (vgl. Skizze 2) ersetzt, so sind entsprechend Einstell-

								TA K	Tag	Name	
								Bearb.	2.5.68	Son	SIEMENISAG
	(c) b	y Sieme	ns							downl	oad von www.olafs-16mm-kino.de
Ausg	Änderung	Tag	Name	Ausg.	Anderung	Tag	Name	Freig.			

Delivery or duplication of this document, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a Patent or the registration of a Utility Model.

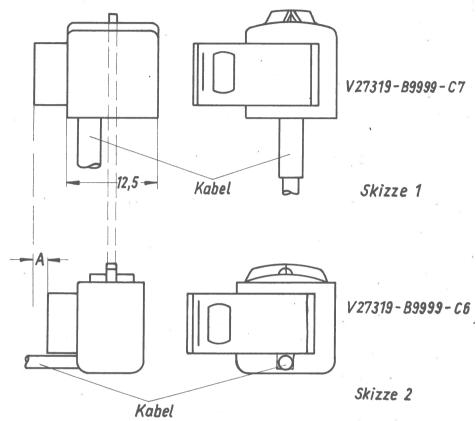vorschrift A27525-Al-A6-\*-99, Skizze 9, die Druckfedern auszutauschen, um den Höhenunterschied (A, Skizze 1 und 2) zwischen beiden Köpfen auszugleichen (vgl. 4.2. und 4.3.).



4.2. Bei Projektoren ab Fabr.Nr. 800501 (August 1967) wurde das Magnetkopfkabel in der Nähe des Tonlaufwerkes an der Kühlplatte des Verstärkers mit einer auf einer Hartpapier-platte angebrachten Steckverbindung angeschlossen. Die Ersatzmagnetköpfe V27319-B9999-C7 (vgl. 4.1.) sind ebenfalls mit einer solchen Steckverbindung versehen.

Für ältere Projektoren mit Fabr.Nr. 800001 bis 800500, die diese Steckverbindung an der Kühlplatte des Verstärkers noch nicht haben, bei denen die Magnetkopfkabel direkt auf der Verstärkerplatte festgesteckt sind, ist das Kabel des Ersatzmagnetkopfes zu kurz und muß um ca. 40 mm verlängert werden. Für die Verlängerung ist das Kabel des alten Magnetkopfes zu verwenden.

Zur Verbesserung des Frequenzganges und aus Gründen der Anpassung an die bei den verschiedenen Magnetköpfen unterschiedliche Induktivität sind bei Projektoren mit Fabr.Nr. 800000 bis 800500 einige Bauteile zu ändern (s. 4.4., 4.5., 4.6.). Bei Projektoren mit Fabr.Nr.800501 bis 802500 sind diese Änderungen bereits berücksichtigt. Hierbei sind jedoch die Druckfedern unter der Taumel-

-										8	
								NK	Tag	/Name	
1								Basel	-	// 7	
1								Bearb.	2,0,68	Rose	SIEMENS AG
(0	) by Siemens									download von ww	w.olafs-16mm-kino.de
Auso	Anderung	Tag	Name -	Ausg.	Anderung	Tag	Name	Freig.		Ment	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

4.3.

platte auszuwechseln (s. 4.1.), damit die Spurlage des neuen Magnetkopfes eingestellt werden kann. (Es können auch Scheiben unter die vorhandenen Federn gelegt werden.)

- Widerstand R 707, 10 kOhm, und Potentiometer P 74, 100 kOhm, der Aufnahmestufe entfallen. (Der Schalter S 8 ist dann ohne Aufgabe.) Dafür ist zwischen dem freien Kontakt des Schalters S 7 und dem Punkt (A) am Schalter S 9 der Aufnahmestufe ein neuer Kondensator C 714, 20 pF (B31310-A5200-H), einzulöten. Die Dämpfung der ersten Aufnahme beim magnetischen Mischen beträgt damit ~ 16 dB. Bei Projektoren mit zu starker Dämpfung (~ 25 dB) ist der dort vorhandene Kondensator C 714 von 47 pF gegen einen 20 pF-Styroflexkondensator auszutauschen.
- 4.5. Kondensator C 710 der Aufnahmestufe von 5,6 nF in 6,8 nF (B31310-A1682-H) ändern (s. 4.3.).
- Widerstand R 701, 33 kOhm bzw. 12 kOhm, der Aufnahmestufe in 25 kOhm UBT 10 % (Firma Deutsche Vitrohm) ändern. Für die Magnetköpfe (Bogen) V27319-B9999-C6 beträgt dieser Widerstand 22 kOhm. Um beim Magnetkopfwechsel durch deren Toleranzen keine zu unterschiedlichen Höhenanhebungen zu erhalten, empfiehlt es sich, an dieser Stelle ein Trimmpotentiometer V27231-Z9800-A16 (25 kOhm) einzusetzen, mit dem sich der Widerstand den jeweiligen Gegebenheiten anpassen läßt (s. auch A27525-A1-A7-\*-99).
- 4.7. Die Vormagnetisierung am Meßpunkt (A) beträgt bei Magnetköpfen V27319-B9999-C6 (s. Skizze 2) 15 V (HF). Die NF am Meßpunkt (706) beträgt dann 2,4 V.

Bei Magnetköpfen V27319-B9999-C7 (s. Skizze l) muß die Vormagnetisierung auf 22 V (HF) und die NF auf 1,4 Volt eingestellt sein. Die Einstellung erfolgt mit dem Keramiktrimmer C 704. Bei diesen Werten ist mit dem Regler P 73 der Aufnahmestufe das Anzeigeinstrument J 71 auf Anfang rote Marke zu stellen.

- 4.8. Widerstand R 215 der Vorverstärkerplatte S27533-Al-B8 von 10 kOhm in 15 kOhm ändern.
- 5. Magnetisches Mischen
- 5.1. Wird beim magnetischen Mischen die erste Aufzeichnung zu stark gedämpft, so ist der Kondensator C 714 von 47 pF in 20 pF zu ändern (s. 4.4.).
- 5.2. Beim Drücken der Tricktaste kann eine hohe Spannungsspitze auftreten, die die vorhandene Aufzeichnung kurzzeitig, aber vollständig löscht. Sichtbar ist dieser Vorgang am

3									NL	Tag	Mame	-
11									7177			
									Bearb.	2.5.68	Man	01514511040
										2. 5. 00	WOUL	I SIEMENS AG
-			<u> </u>		_		-	-			1 1	OILIVILIAD AO
		(c) b	y Sieme	ns							downle	ad von www.olafs-16mm-kino.de
Z A		- 0			A		Tan	A1	Freig.		ment -	
A	usg	Anderung	Tag	Name	Ausg.	Anderung	Tag	Name			<b>-1</b> /	

Delivery or duplication of this document, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a Patent or the registration of a Utility Model.

starken Zeigeranschlag des Aussteuerungsinstrumentes J 71. Dieser Effekt wird beseitigt durch Einlöten eines 47 kOhm-Widerstandes, 0,5 Watt, am Pluspol des Kondensators C 401 gegen Masse.

#### 6. Verstärkerknöpfe

- Die Drehknöpfe der Verstärker der Projektoren mit Fabr.Nr. 800001 bis 800500 sind zum Teil auf der Achse festgeklebt worden. Soll bei Reparatur die Verstärkerplatte eines solchen Gerätes ausgebaut werden, so müssen die Verstärkerknöpfe, da sie sich nicht abziehen lassen, zerstört werden Ersatzknöpfe C27392-A8-B4 müssen für die Montage aufgebohrt und wieder angeklebt werden, damit die Anzeigemarke der Knöpfe funktionsgerecht anzeigt.
- 7. Berichtigung
- 7.1. Stromlauf A27533-A1-A3-0-99.
- 7.1.1. Meßpunkt 24 : Wert ≤ 0,5 Veff muß heißen ≤ 0,3 mVeff; HF entfällt.
- 7.1.2. Sicherung Si 51: Wert 1.25 A träge nachtragen.
- 7.1.3. Meßpunkt (701) neben dem Meßpunkt (A) entfällt.
- 7.1.4. Anderungen entsprechend den Angaben unter Punkt 2., 3.,4. und 5. nachtragen (s. 1.3.).
- 7.2. Stromlauf A27533-A1-A5-O-99.
- 7.2.1. Meßpunkt 24 : Wert  $\stackrel{\leq}{=}$  0,5  $V_{\text{eff}}$  muß heißen:  $\stackrel{\leq}{=}$  0,3 m $V_{\text{eff}}$ ; HF entfällt.
- 7.2.2. Sicherung Si 51: Wert 1,25 A trage nachtragen.
- 7.2.3. Anderungen entsprechend den Angaben unter Punkt 3 nachtragen (s. 1.3.).

vvenergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

(c) by Siemens

(c) by Siemens

Ausg. Anderung Tag Name Ausg. Anderung Tag Name Freig.

## SIEMENS SCHMALFILM TECHNIK

# Technische Verstärker-Daten

Verstarker S27533-A1-A1

Projektor 3008

A27533-A1-A1-X-99

5.1

- 1. <u>Ausgangswerte</u>
- 1.1. Lautsprecher

5Ω - Anpassung

1.2. Sprechleistung

Sinus - Daverton

Musikleistung

9 W bei 1kHz ( 6,5 W ) \*)

11 W

( 7.5 W ) \*)

\*) vor Ende 1968

2. <u>Eingangswerte</u> Bei 1kHz


- 2.1. Eingangswiderstand
- 2.2. Eingangsspannung für 1W-Sprechleistung für Dauerton-Sprechleistung
- 2.3. Max. mögliche Eingangsspannung
- 3. <u>Fremdspannungsabstand</u>
- 31. Eingangspegel
- 32 Bezugsfrequenz
- 3.3. für 1W Sprechleistung
- 3.4. für Daverton Sprechleistung
- 4. Regelreserve
  Bezogen auf Eingangspegel bei
  Bezugsfrequenz (3.2.)
  (Verhältnis von 3.1 zu 2.2.)

Lichtton	Magnetton	Plattenspieler (2-3)	Mikrofon (2-3)	
— kΩ	6 <b>kΩ</b>	500 kΩ	0.2 kΩ	
mV <sub>eff</sub>	0,1 0,3 mV <sub>eff</sub>	100 mV <sub>eff</sub> 250 mV <sub>eff</sub> V <sub>eff</sub>	- mV <sub>eff</sub> 0.5 mV <sub>eff</sub> mV <sub>eff</sub>	
- mV <sub>eff</sub>	mV <sub>eff</sub> 1 kHz	500 mV <sub>eff</sub> 1 kHz	mV <sub>eff</sub>	
— dB — dB bei laufend	38 dB 40 dB dem Projektor	58 dB 60 dB	— dB — dB	
- *	9.	*	-	-
— dB	10 <b>dB</b>	5 · . · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	

#### 5. Klirrfaktor

über Plattenspielereingang

Bei 1W-Sprechleistung ----,

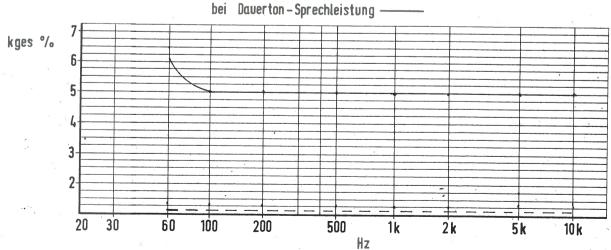

2	A COLUMN THE CONTRACTOR	Charles and the same	and the second	5 100,000		1.0	1					
-	-								Tag	Name	,	
							-	Bearb.	4.9.68	Be	CIEVENC	A 🙃
								Gepr.		1 1	SIEMENS	AG
Ausg.	(c) by Siemen	Tag	Name	Ausg.	Änderung	Taa	Name			download von w	ww.olafs-16mm-kino.de	

Technische Informationen II., T<del>oneinrichtungen</del>

SIEMENS SCHMALFILM TECHNIK

# Technische Verstärker-Daten


Verstärker S 27533-A1-A1 Projektor 3008

A27533-A1-A1-X-99


6. Frequenzgang


Bezugsfrequenz 1kHz Gemessen bei Ausgangsspannung  $1\,V_{eff}$  an  $5\,\Omega$ 

6.1. Plattenspielereingang

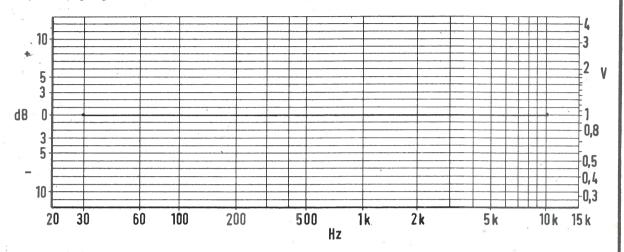

6.2.

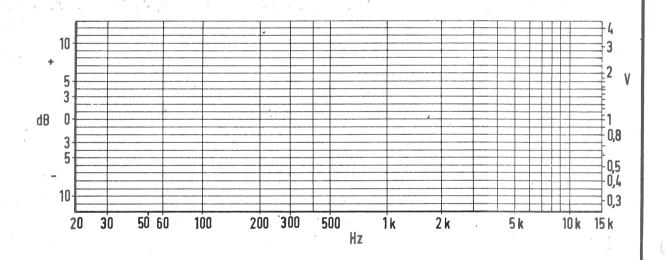

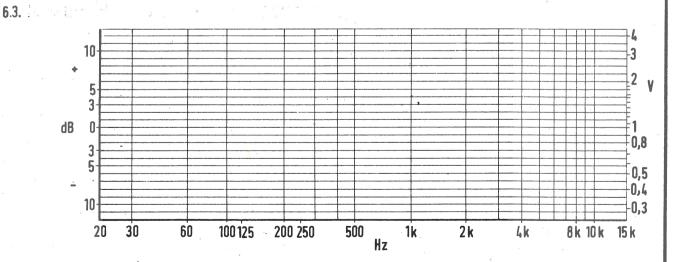

									Tag	Name	
-		-						Bearb.	4.9.68	Be	SIEMENS AC
								Gepr		1	SIEMENS AG
	(c) by Si									download	von www.olafs-16mm-kino.de
Auso	Anderung	Tag	Name	Auso.	Anderung	Tag	Nome				

SIEMENE SCHMALFILM TECHNIK

# Technische Verstärker – Daten

Verstärker S 27 533-A1-A1 Projektor 3008

A 27533-A1-A1-X-99


## 7. <u>Magnetton - Aufnahmestufe</u>

7.1. Benötigte Eingangsspannungen für Vollaussteuerung

Plattenspieler	Mikrofon	Tonband
(2-3)	(2-3)	(1 -2)
150 mVeff	0,4 mVeff	100 mV <sub>eff</sub>

7.2. <u>Über - alles Frequenzgang</u> (Aufnahme - Wiedergabe)

Tonblende bei Wiedergabe in Stellung 6

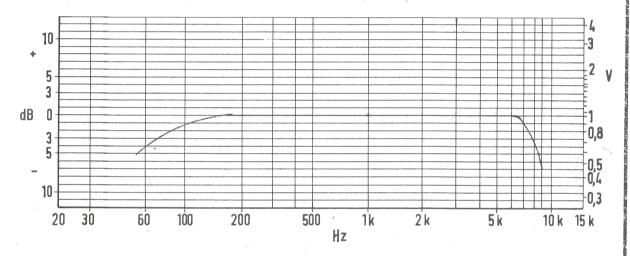

- 7.3. <u>Klirrfaktor K3</u> (Über-alles) bei 1kHz > 3 %
- 7.4. Löschdämpfung:

61

dB

- 7.5. <u>Mischdämpfung</u> (ohne Löschkopf) der Grundaufnahme - 16 dB / 1 kHz
- 7.6. Kopfhörerausgang

Bei Aufnahmevollaussteuerung gemessen

Leerlauf 0,6 Veff

Mit Kopfhörer (800 0hm) = 0.5 Veff

						Opposition, was grown					
									Tag	Name	
	migrafigeren (d. W. appartners distributions personal agrees, or as and				maked on the properties have a fit against garding for any constitution to come			Bearb.	4.9.68	Be	SIEMENS AG
-	Mary constitution all all productions or the community of the summand or under				Park and remain to the first an appropriate for the		ar in commercial	Gepr	Bet de velo anne anne amende de velo des	And the second s	SIEMENSAG
Aues.	) by Siemens	Tag	Name	Augo.	Anderune	700	Marne		penga, sami stela ar 14 sammelehis sal	download von wv	w.olafs-16mm-kino.de